 


Sequential Logic


From Prof. Joongnam Jeon's lecture slides

Latch


- one-bit memory device



NOR Latch

 


(a) NOR 래치 구조

 


(b) 블록도

S	R	Q	동작 설명
0	0	Q_0	steady
0	1	0	0 (reset)
1	0	1	1 (set)
1	1	-	unused

 

(a) 리셋


(b) 리셋 유지

 


(c) 셋

(d) 셋 유지

NAND Latch

 


(a) NAND 래치 구조

 


(b) 블록도

/S	/R	Q	동작 설명
1	1	Q_0	steady
1	0	0	0 (reset)
0	1	1	1 (set)
0	0	-	Not available

 

(a) 리셋




(b) 리셋 유지

 

(c) 셋


(d) 셋 유지

Clocked SR latch

   


Clock Pulse

 - Oscillator: generate periodic pulse
 - alternate 0 and 1 repeatedly
- Period: a time interval between two adjacent rising edges
- Frequency = $1/\text{Period}$





(a) 클럭 펄스

 

(b) 한 주기


Flip-Flop

  


- Flip-flop
 - one-bit memory
 - the current state is the input signal at the latest clock rise
 - after the clock rise, the state is updated as the input signal

Different Types of Flip-Flop

 
- By control signal: SR-FF, D-FF, JK-FF, T-FF
- By clock pulse: Rising-edge, Falling-edge




(a) SR-FF

 


(b) D-FF

 


(c) JK-FF

 


(d) T-FF

 

(a) Latch or Level Trigger

 


(b) Positive Edge Trigger

 

(c) Negative Edge Trigger


SR-플립플롭

 


[그림 5-13] SR-플립플롭

SR-FF 특성표

CP	S	R	Q(t+1)	설명
↑	0	0	Q(t)	
↑	0	1	0	
↑	1	0	1	
↑	1	1	-	

 


D-플립플롭

 


[그림 5-15] D-플립플롭

D-FF 특성표

CP	D	Q(t+1)	설명
↑	0	0	
↑	1	1	

 


JK-플립플롭

 


[그림 5-17] JK-플립플롭

JK-FF 특성표

CP	J	K	$Q(t+1)$	설명
↑	0	0	$Q(t)$	
↑	0	1	0	
↑	1	0	1	
↑	1	1	$\overline{Q(t)}$	

 


T-플립플롭

 


[그림 5-19] T-플립플롭

T-FF 특성표

CP	T	$Q(t+1)$	설명
↑	0	$Q(t)$	
↑	1	$\overline{Q(t)}$	

 


Latch vs. Flip-flop

 

Asynchronous Reset

 - synchronous control: update only with clock pulse signal
- asynchronous control: update with or without clock pulse signal



/R	CP	D	Q	설명
0	x	x	0	Async .reset
1	↑	0	0	Clear
1	↑	1	1	Set

[그림 5-21] 리셋 기능이 있는 D-플립플롭

